


# CAD (Computer Aided Design)

## CA2

Sobhan Kooshki Jahromi 810101496

Seyed Navid Hashemi 810101549

 در این پروژه ما به دنبال پیاده سازی بافر FIFO هستیم که به صورت چرخشی عمل میکند برای پیاده سازی این بافر ابتدای بافر معمولی را پیاده سازی میکنیم که میتوانیم با دادن ادرس به آن داده ای را در آن بنویسیم یا اینکه با دادن یک ادرس به آن دیتایی از آن بخوانیم.



این هسته بافر ما است که بتوانیم همین پیاده سازی را به یک بافر FIFO چرخشی تبدیل کنیم.

برای تبدیل این طرح به یک بافر FIFO چرخشی ما نیاز به چند کامپوننت دیگر و چند تغییر کوچک در این بافر داریم.

## DATAPATH


برای اینکه ما پوینترهای write و read را نگه داریم برای ان ها یک counter در نظر گرفته ایم که وقتی بخواهیم مقدار این پوینتر ها را به اندازه PAR\_WRITE یا PAR\_READ زیاد کنیم دستور inc را به این counter ها می‌دهیم و ان ها میتوانند به صورت درستی این مقدار را اضافه کنند و اگر این مقدار جدید از تعداد خانه های حافظه بیشتر بود mod ان ها را بگیرند و به ابتدای ادرس ها بیایند

برای هندل کردن empty , full در این طرح ما میاییم و یک خانه حافظه را در طرهمان اضافه میگیریم حالا با تعاریف های زیر میتوانیم راحت این دو سیگنال را خروجی دهیم


Full : اگر  $read\_pointer + 1 = write\_pointer$  ما این سیگنال را یک میکنیم

Empty : اگر  $write\_pointer = read\_pointer$  ما این سیگنال را یک میکنیم

 با این تعریف هایی که کردیم datapath ما به شکل زیر میشود.



 حال به سراغ هندل کردن نوشتن و خواندن از این بافر میرویم.  
طرح ما به صورت زیر است.




ان دو مقدار که به  $+/-$  آمده اند همان `read_pointer` و `write_pointer` است  
ما زمانی میتوانیم در این بافر بنویسیم که بافر ما به اندازه `PAR_WRITE`  
ظرفیت داشته باشد و زمانی میتوانیم از آن بخوانیم که به اندازه `PAR_READ` داده در آن  
داشته باشیم این دو شرط را ما با استفاده از سیگنال های `ready` , `valid` درست میکنیم.  
حالا روش کار این است که ما می آییم با منها کردن `read_pointer` از  
`write_pointer` فاصله این دو پونتر را میسنجیم ببینیم چقدر جای خالی داریم اگر این  
مقدار منفی شد ب اندازه تعداد خانه های حافظه به آن اضافه میکنیم. سپس تعداد این  
فضاهای خالی را با `PAR_WRITE` مقایسه میکنیم اگر بزرگتر مساوی با آن بود دستور  
`ready` را یک میکنیم در غیر این صورت صفر است.  
برای `valid` هم دقیقاً این موضوع وجود دارد. ما می آییم و `write_pointer` را  
از `read_pointer` کم میکنیم اگر منفی هم شد با تعداد خانه های حافظه اضافه میکنیم. این  
به ما تعداد خانه های دارای دیتای معتبر را نشان میدهد و این مقدار را با `PAR_READ`  
مقایسه میکنیم اگر بزرگتر یا مساوی بود `valid` را یک میکنیم در غیر این صورت صفر نگه  
میداریم.  
کار ما در `datapath` تمام شده است.
 
## CONTROLLER

در بخش کنترلر ما در فاز اول اشتباهاتی داشتیم که با هدف پروژه در تناقض بود و  
مجبور به اصلاح این بخش شدیم  
در چیزی که از ما خواسته شده در این پروژه این بوده است که ما بتوانیم در دو `clk` پشت  
سر هم مقادیر را در بافر بنویسیم و فاصله ای بین این دو عمل نباشد و دقیقاً همین موضوع

برای خواندن از بافر هم صادق است. در controller قبلی که در شکل پایین میبینیم این موضوع درست نبود چون ما با استفاده از یک clk باید از دوباره به استتیت ابتدایی برویم تا بتوانیم تصمیم دیگر بگیریم و این موضوع تناقض با نوشتن در دو clk متوالی بود. یک اشکال دیگر که طرح زیر داشت این بود که ما اولویت نوشتن را بالاتر از خواندن در نظر می گرفتیم این باعث میشد که نتوانیم همزمان هم بخوانیم و هم بنویسیم که این هم با اهداف پروژه ناسازگار بود.



ما با استفاده از تغییر استتیت ماشین moore به استتیت ماشین combinational توانستیم هر دو مشکلی که در بالا گفته شده بود را تصحیح کنیم و داده های درستی از تستی که کردیم بدست آوریم کد کنترلر combinational ما به این صورت است

```
assign inc_w = (write_en && ready) ? 1'b1 : 1'b0;
assign wen = (write_en && ready) ? 1'b1 : 1'b0;
assign inc_r = (read_en && valid) ? 1'b1 : 1'b0;
```

در اینجا ما به صورت combinational سیگنال های کنترلری inc\_w , inc\_r , wen را درست میکنیم و وقتی که کلاک خورده شد حالا میتوانیم مقدار اپدیت شده پونتر ها را داشته باشیم و دیگر نیاز به صبر برای مقدار جدید پوینتر ها در طرح نیست با ایتفاده از این کنترلر ما میتوانیم همزمان هم بنویسیم و هم بخوانیم.

## TESTBENCH

با صحبت هایی که کردیم حالا میتوانیم مدار را تست بگیریم و نتیجه در عکس زیر قابل مشاهده است.

